

Q.5 (iv)

dv/dt Protection of SCR :- टर्जिन का साथ वोल्टेज में परिवर्तन होना जैसा की हम जानते की SCR के junction J₂ Reverse biasing में होता है और कैपासिटर की सुरक्षा के लिए सीटिंग में प्रतिरोध कैपासिटर होती है और आभा ~~आभा~~ थायतिस्टर समान्तर में होता है।

