

## Answer. No-8

फुल वेव पावर कन्वर्टर :-

जैसे ज्ञात है कि एक SCR के उपयोग से एक एकलिय अनर्द्ध-तुरंग दि ल2कारी प्राप्त होगा है। मध्य बिन्दु निर्गत युक्त परिमाणित का उपयोग कर दो SCR का उपयोग करने है। ऐसा शक्ति प्रवर्धक प्राप्त किया जाय है। जिसमें पूर्ण तुरंग दि ल2कारी प्राप्त हो सकेगा है। जैसाकि प्रतिरोधी कार्यभार (R<sub>1</sub>) के लिए तथा प्रेरणिक कार्यभार (R-L) के लिए दर्शाया गया है। यद्यपि भी SCR का पूर्ववत् प्रयास को करना से दु लयी वृत्त गेट ट्रिगरिंग रूपन्दों द्वारा र्व-मान किया जाय है। तथा इनमें र्व-साफ लाइन कम्यूटेशन द्वारा होगा है। भाई के स्वभाव के अनुसार दो यद् भी R<sub>L</sub> भार पर शक्ति प्रवर्धक का प्रचालन R-L भार पर प्रचालन से पूर्ववत् भिन्न होगा है।

