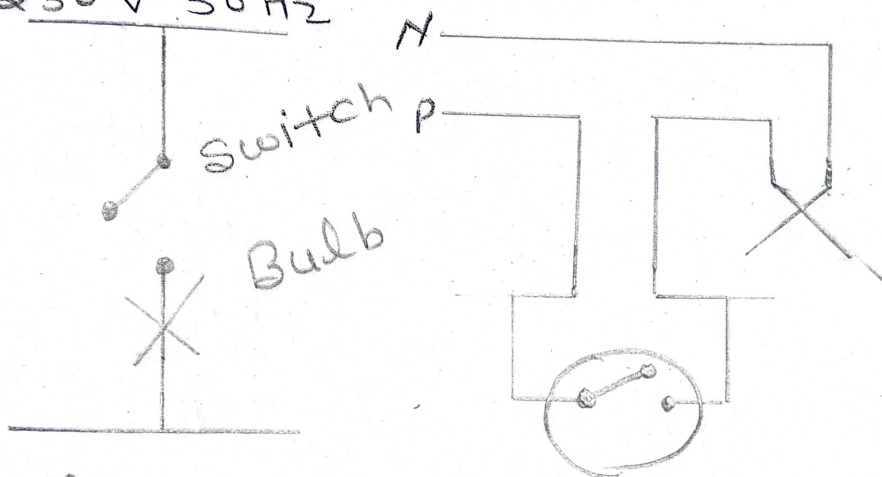


Answer-no-1


एक गतिच्य आण एक स्थान सें कंट्रोल
 लाइट पाइन्ट बल्ब था इन्चु हेतु
 सर्किट व्यवस्था का योजना मल्टी लाइन
 वायटिंग तथा सिंगल लाइन वायटिंग में
 प्रदर्शित हई

230V 50Hz



मौजक चित्र

मल्टीलाइन वायटिंग

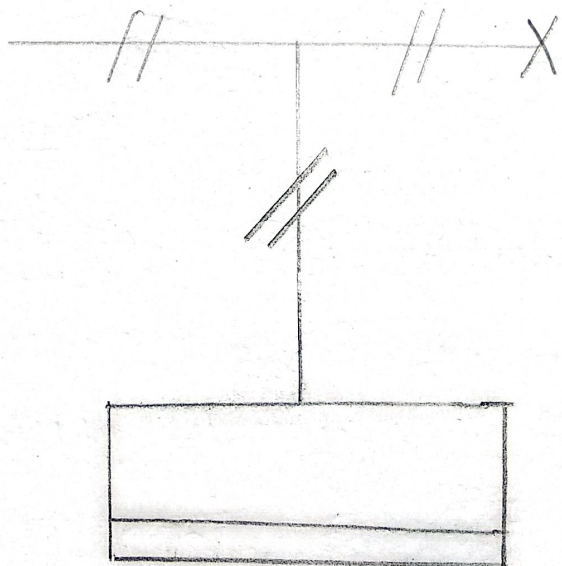

सिंगल लाइन वायटिंग